

EE461 - Digital Design and HDL

Quiz #1

1. Cmos switch implementation

```
`timescale 1ns / 1ps

module mux4to1(
    input wire X0, X1, X2, X3, // Input signals
    input wire S0, S1,        // Select lines
    output wire out           // Output
);

    wire notS0, notS1;
    wire w0, w1, w2, w3;

    // NOT gates for the select lines
    not (notS0, S0);
    not (notS1, S1);

    // Transmission gates (mux logic)
    and (w0, X0, notS1, notS0); // Select X0
    and (w1, X1, notS1, S0);    // Select X1
    and (w2, X2, S1, notS0);    // Select X2
    and (w3, X3, S1, S0);       // Select X3

    // OR gate to combine all the paths
    or (out, w0, w1, w2, w3);

endmodule
```

Testbench

```
`timescale 1ns / 1ps

module testbench();

    reg X0, X1, X2, X3; // Input signals
    reg S0, S1;         // Select lines
    wire out;           // Output wire
```

```

// Instantiate the 4-to-1 MUX
mux4to1 uut (
    .X0(X0), .X1(X1), .X2(X2), .X3(X3),
    .S0(S0), .S1(S1),
    .out(out)
);

// Generate the waveform file
initial begin
    $dumpfile("dump.vcd");
    $dumpvars(0, testbench);

    // Test case 1
    S1 = 0; S0 = 0; X0 = 1; X1 = 0; X2 = 0; X3 = 0; #10;
    $display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 = %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

    // Test case 2
    S1 = 0; S0 = 0; X0 = 0; X1 = 1; X2 = 0; X3 = 0; #10;
    $display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 = %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

    // Test case 3
    S1 = 0; S0 = 1; X0 = 0; X1 = 1; X2 = 0; X3 = 0; #10;
    $display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 = %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

    // Test case 4
    S1 = 0; S0 = 1; X0 = 0; X1 = 0; X2 = 1; X3 = 0; #10;
    $display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 = %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

    // Test case 5
    S1 = 1; S0 = 0; X0 = 0; X1 = 0; X2 = 1; X3 = 0; #10;

```

```

        $display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 =
        %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

// Test case 6
S1 = 1; S0 = 0; X0 = 0; X1 = 0; X2 = 0; X3 = 1; #10;
$display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 =
        %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

// Test case 7
S1 = 1; S0 = 1; X0 = 0; X1 = 0; X2 = 0; X3 = 1; #10;
$display("At time %dns, S1 = %b, S0 = %b, X0 = %b, X1 = %b, X2 = %b, X3 =
        %b, Out = %b",
        $time, S1, S0, X0, X1, X2, X3, out);

#10 $finish;
end

endmodule

```

Results

```
[2024-10-08 18:42:36 UTC] iverilog '-Wall' '-g2012' design.sv testbench.sv &&
unbuffer vvp a.out
```

```
VCD info: dumpfile dump.vcd opened for output.
```

At time 10ns, S1 = 0, S0 = 0, X0 = 1, X1 = 0, X2 = 0, X3 = 0,
Out = 1

At time 20ns, S1 = 0, S0 = 0, X0 = 0, X1 = 1, X2 = 0, X3 = 0,
Out = 0

At time 30ns, S1 = 0, S0 = 1, X0 = 0, X1 = 1, X2 = 0, X3 = 0,
Out = 1

At time 40ns, S1 = 0, S0 = 1, X0 = 0, X1 = 0, X2 = 1, X3 = 0,
Out = 0

At time 50ns, S1 = 1, S0 = 0, X0 = 0, X1 = 0, X2 = 1, X3 = 0,
Out = 1

At time 60ns, S1 = 1, S0 = 0, X0 = 0, X1 = 0, X2 = 0, X3 = 1,
Out = 0

At time 70ns, S1 = 1, S0 = 1, X0 = 0, X1 = 0, X2 = 0, X3 = 1,
Out = 1

```
testbench.sv:56: $finish called at 80000 (1ps)
```

Done

